

Ohm'sche Gesetze

Berechnen Sie elektrische Widerstände für a) Serienschaltung und b) Parallelschaltung von zwei gegebenen Widerständen R_1 und R_2 :

a) R_{ges}

b) R_{ges}

Schreiben Sie dazu ein Programm, das R_1 und R_2 entgegennimmt und obige Resultate ausgibt.

Author: Philipp G. Freimann
(BBW
(Berufsbildungsschule
Winterthur)
<https://www bbw.ch>)